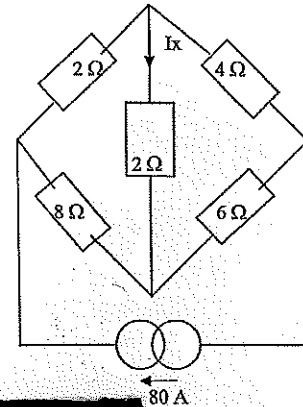


## Hoofdstuk 5: Oplossen van netwerken.

5. Bepaal de stroom  $I_x$ . ( $11,43 \text{ A}$ ;  $U_t = 80 \text{ V}$ ;  $R_t = 5 \Omega$ )



4. Bepaal het Thevenin equivalent. ( $U_t = 130 \text{ V}$ ;  $R_t = 49 \Omega$ )

