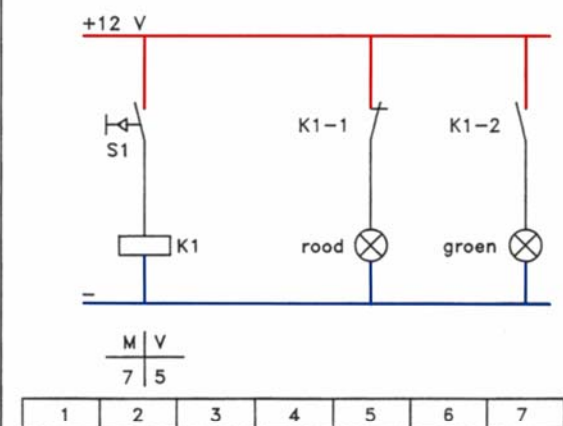


Bijlage bij opgave 1


OPGAVE 1. Relaischakelingen

OPGAVE 1a




stroomkringschema


OPGAVE 1b

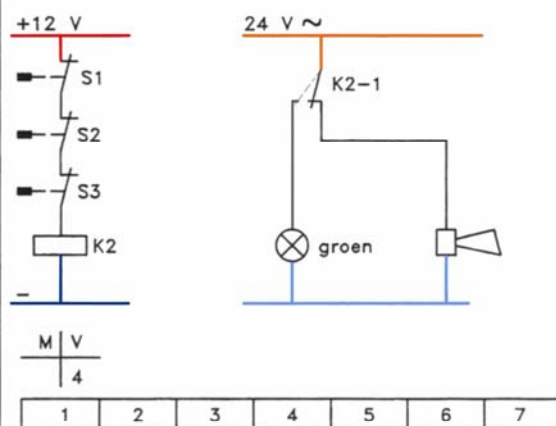


stroomkringschema

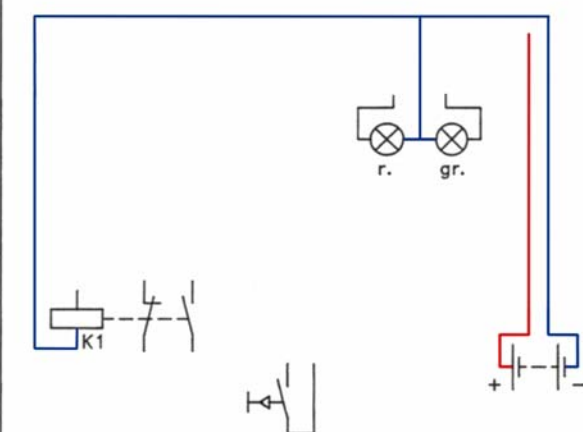


bedradingschema

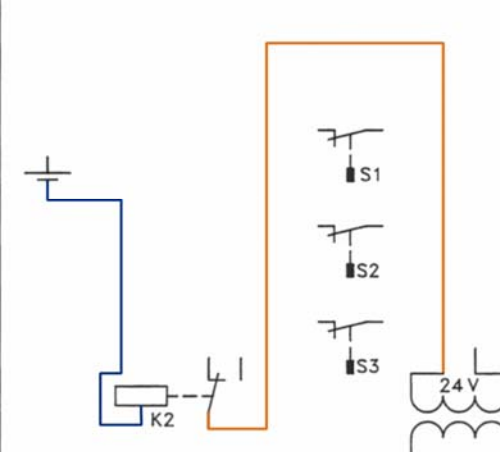

bedradingschema

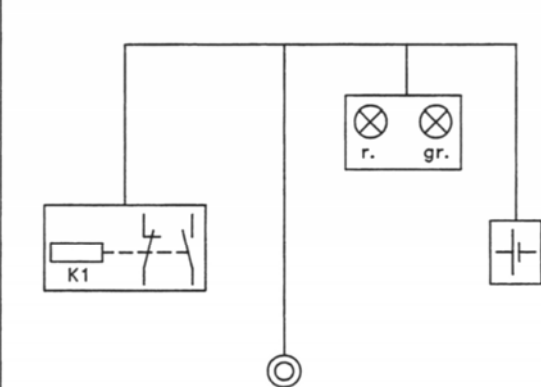

leidingschema

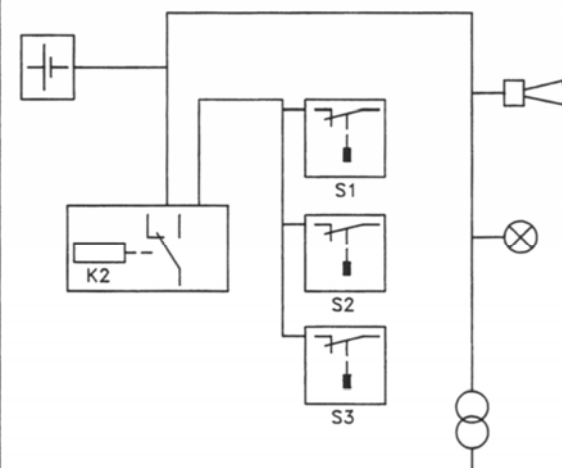

leidingschema

